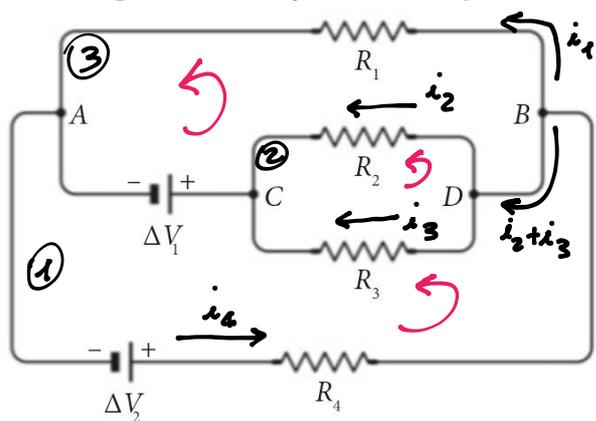


ORA PROVA TU Nel circuito le grandezze indicate hanno i seguenti valori: $\Delta V_1 = 47,0 \text{ V}$; $\Delta V_2 = 40,0 \text{ V}$; $R_1 = 21,0 \Omega$; $R_2 = 12,0 \Omega$; $R_3 = 35,0 \Omega$; $R_4 = 57,0 \Omega$.



► Determina il valore e il verso di tutte le correnti presenti nel circuito. [1,60 A; 1,11 A; 0,381 A; 0,11 A]

$$\begin{cases} i_4 = i_1 + i_2 + i_3 \\ \textcircled{1} \quad \Delta V_2 - R_4 i_4 - R_3 i_3 - \Delta V_1 = 0 \\ \textcircled{2} \quad -R_2 i_2 + R_3 i_3 = 0 \\ \textcircled{3} \quad \Delta V_1 + R_2 i_2 - R_1 i_1 = 0 \end{cases}$$


RISOLTO CON WOLFRAM ALPHA

$$w \approx 0.11111, \quad x \approx 1.6032, \quad y \approx -1.1111, \quad z \approx -0.38095$$

$$i_4 \approx 0,111 \text{ A} \quad i_1 \approx 1,60 \text{ A} \quad i_2 \approx -1,11 \text{ A} \quad i_3 \approx -0,381 \text{ A}$$

↑
↑
↑
↑

CAMBIO VERSO
CAMBIO VERSO

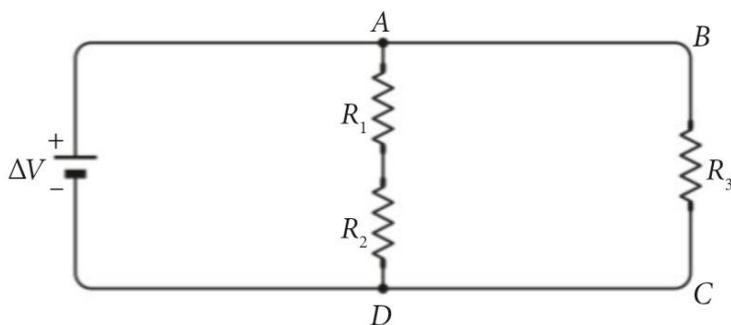

► Verifica che la somma delle potenze dissipate su ogni singolo resistore è uguale alla potenza dissipata dalla resistenza equivalente.

Suggerimento: applica le leggi di Kirchhoff.

Dobbiamo verificare che

$$P_1 + P_2 + P_3 = P_{eq}$$

POTENZA
DISSIPATA
IN R_1

POTENZA
DISSIPATA
NELLE RESISTENZE
EQUIVALENTE


$$R_{12} = R_1 + R_2$$

$$R_{eq} = \frac{R_{12} R_3}{R_{12} + R_3} =$$

$$= \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$$

$$P = \frac{\Delta V^2}{R}$$
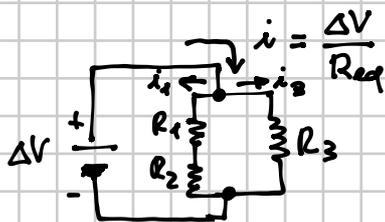
$$P_{eq} = \frac{\Delta V^2 (R_1 + R_2 + R_3)}{(R_1 + R_2) R_3} = \frac{\Delta V^2}{R_{eq}} \quad \text{POTENZA DISSIPATA DALLA RESISTENZA EQUIVALENTE}$$



Ai capi di R_3 c'è la d.d.p. ΔV

$$P_3 = \frac{\Delta V^2}{R_3}$$

Dobbiamo trovare P_1 e P_2 , ma ai capi di R_1 ed R_2 non c'è la d.d.p. ΔV , bensì $\Delta V_1 + \Delta V_2 = \Delta V$

$$i_3 = \frac{\Delta V}{R_3} \quad i_1 = i - i_3 = \frac{\Delta V}{R_{eq}} - \frac{\Delta V}{R_3} = \Delta V \left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)$$

$$P_1 = R_1 \cdot i_1^2 = R_1 \cdot \Delta V^2 \left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2$$

$$P_2 = R_2 \cdot i_1^2 = R_2 \cdot \Delta V^2 \left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2$$

$$P_1 + P_2 + P_3 = \Delta V^2 \left[\left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2 \cdot R_1 + \left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2 \cdot R_2 + \frac{1}{R_3} \right]$$

SOSTITUISCO $R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2) R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

$$\left[\left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2 \cdot R_1 + \left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2 \cdot R_2 + \frac{1}{R_3} \right] =$$

$$= \left[\left(\frac{1}{R_{eq}} - \frac{1}{R_3} \right)^2 \cdot (R_1 + R_2) + \frac{1}{R_3} \right] =$$

$R_{eq} = \frac{(R_1 + R_2)R_3}{R_1 + R_2 + R_3}$

$$= \left[\left(\frac{R_1 + R_2 + R_3}{(R_1 + R_2)R_3} - \frac{1}{R_3} \right)^2 \cdot (R_1 + R_2) + \frac{1}{R_3} \right] =$$

$$= \left[\left(\frac{\cancel{R_1} + \cancel{R_2} + R_3 - \cancel{R_1} - \cancel{R_2}}{(R_1 + R_2)R_3} \right)^2 \cdot (R_1 + R_2) + \frac{1}{R_3} \right] =$$

$$= \left[\frac{\cancel{R_3}^2}{(\cancel{R_1} + \cancel{R_2}) \cdot \cancel{R_3}^2} \cdot (\cancel{R_1} + \cancel{R_2}) + \frac{1}{R_3} \right] =$$

$$= \left[\frac{1}{R_1 + R_2} + \frac{1}{R_3} \right] = \frac{R_3 + R_1 + R_2}{(R_1 + R_2)R_3} = \frac{1}{R_{eq}}$$

Dunque $P_1 + P_2 + P_3 = \frac{\Delta V^2}{R_{eq}} = P_{eq}$